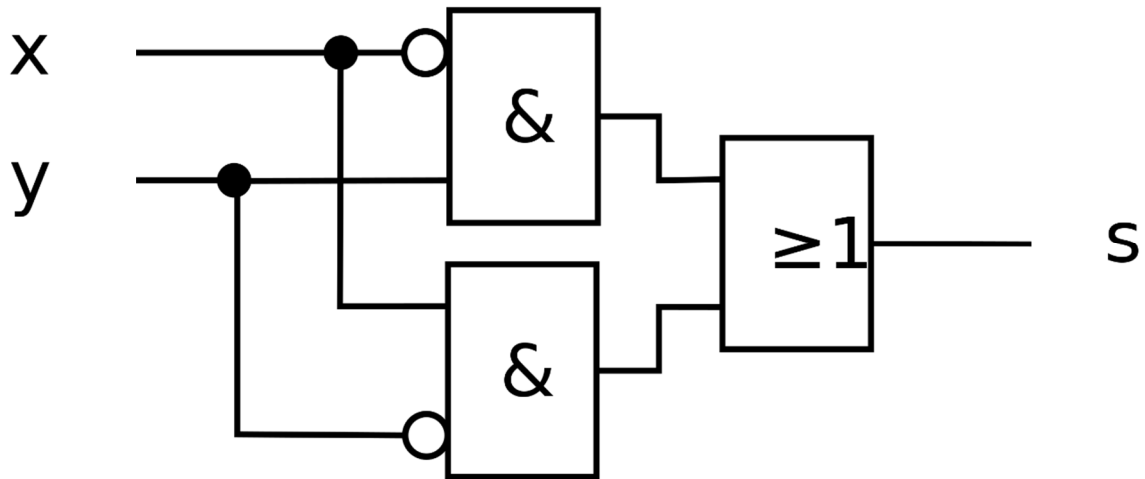


1. Erstellen Sie eine Wahrheitstabelle für jede Schaltung
2. Was können Sie aus dem Ergebnis ableiten.

Aufgabe 1



Aufgabe 2

